

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**  
**FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA**  
**ESCUELA DE ELECTRONICA**

**LABORATORIO N°2: "Descripción VHDL utilizando el Estilo Algoritmico"**

**1. -Implemente y simule el circuito latch:**

entity latch is

Port ( enable : in bit;

data : in bit;

q : out bit);

end latch;

architecture pld of latch is

begin

latch: PROCESS(enable,data)

BEGIN

IF(enable='1')THEN

q <=data;--/ after 15 ns;

END IF;

END PROCESS latch;

end pld;

**1.1 Dibuje la salida Q del circuito cuando:**

*Para lograr la simulacion le agregamos: a test\_latch.vhd.....*

-- \*\*\* Test Bench - User Defined Section \*\*\*

data <= '0','1'after 20 ns,'0' after 40 ns,'1' after 70 ns,'0' after 80 ns,'1'  
after 100 ns,

'0' after 130 ns,'1' after 150 ns,'0' after 175 ns,'1'after 200 ns,'0'  
after 220 ns,

'1' after 240 ns,'0' after 260 ns;

tb : PROCESS

BEGIN

wait for 110 ns;

enable <= '1';

wait for 120 ns;

enable <= '0';

wait; -- will wait forever

END PROCESS;


Elver Yoel Ocmin Grandez

[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)

<http://proyectos-fie-tk>
 
## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

\*\*\* End Test Bench - User Defined Section \*\*\*



Como resultado obtuvimos: (En el orden data, enable, q)

### 1.2 Dibuje la salida del circuito cuando latch tiene un retardo de 15ns

*Para obtener el retardo variamos el codigo en:*

architecture pld of latch is

begin

latch: PROCESS(enable,data)

BEGIN

IF(enable='1')THEN

q <=data after 15 ns;--// after 15 ns, le da el retardo que


*nos piden*

END IF;

END PROCESS latch;

end pld;

 \* en el test\_bench, no variamos nada, y el resultado que obtenemos es:(En el orden data, enable, q)



y antes la primera respuesta '1' estaba en 110ns y ahora esta en 125ns

### 2.- Implente y simule el circuito reg:

entity reg is

Port ( data,clk : in bit;

Elver Yoel Ocmin Grandez

[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)

<http://proyectos-fie-tk>

## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

```
        q : out bit);
end reg;
architecture pld of reg is
begin
    PROCESS(clk)
    BEGIN
        if clk='0' then
            q<=data after 1 ns;
        end if;
    END PROCESS;
end pld;
```

### 2.1 Dibuje la salida cuando:


Para lograr la simulacion hacemos en el test bench:

-- \*\*\* Test Bench - User Defined Section \*\*\*

```
    clk <= '0','1'after 20 ns,'0' after 40 ns,'1' after 70 ns,'0' after 80 ns,'1'
after 100 ns,
        '0' after 130 ns,'1' after 150 ns,'0' after 175 ns,'1'after 200 ns,'0'
after 220 ns,
        '1' after 240 ns,'0' after 260 ns;
```

```
tb : PROCESS
BEGIN
    wait for 110 ns;
    data <= '1';
    wait for 120 ns;
    data <= '0';
    wait; -- will wait forever
END PROCESS;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

 el resultado del test\_reg en el modelsim:(en el orden CLK, DATA, Q)



Explique como responde el circuito:

Elver Yoel Ocmin Grandez  
[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)  
<http://proyectos-fie-tk>


## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

*La respuesta del cicuito es:*

Cada vez que el **clk** sufre un evento, el es decir pasa a '1' o '0', entra en el proceso, en donde si el **clk** es '1', es decir esta en el flanco de subida, en el estado que este **dato** se queda **q** hasta el proximo evento de **clk**.

 **¿Que sentencias tendría que cambiar en el programa para que el circuito responda en el otro flanco?**

```
PROCESS(clk)
BEGIN
    if clk='0' then
        q<=data;
    end if;
END PROCESS;
```



**Y el resultado en el modelsim es:(El orden es Clk, DATA, Q)**

Donde podemos observar que los cambios en los puntos mas criticos: data varia en 2 oportunidades cuando el **clk**, esta en 130ns, y ya no como antes que estaba en 150ns, y el ultimo cambio es 260ns y ya no en 240ns, y estos son respectivamente cuando **clk**, esta en '0', es decir en el flanco de bajada.

### 3.-Implementar y simular los siguientes contadores

entity conta1 is

```
Port ( clk : in bit;
      enable : in bit;
      qa : out integer range 0 to 15);
```

end conta1;

architecture algoritmo of conta1 is

begin

```
process(clk)
```

Elver Yoel Ocmin Grandez

[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)

<http://proyectos-fie-tk>

## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

```
variable cnt:integer range 0 to 15;
BEGIN
    IF (clk='1') then
        if enable='1' then
            cnt:=cnt+1;
        end if;
    end if;
    qa<=cnt;
end process;
end algoritmo;
```

*NOTA: Para la simulacion la señal de reloj es periódica y tiene una frecuencia de 1 KHz. La señal se habilita durante 5 ms a partir del tiempo 12 ms.*

**Para la simulacion en el Test Bench**


**Debo aumentar:**

-- \*\*\* Test Bench - User Defined Section \*\*\*

```
clk<=not clk after 0.5 ms;
enable<='0','1' after 12 ms , '0' after 17 ms;
```

```
tb : PROCESS
BEGIN
    wait; -- will wait forever
END PROCESS;
```

 -- \*\*\* End Test Bench - User Defined Section \*\*\*



--Contador con Clear sincrono

Entity conta2 is

Elver Yoel Ocmin Grandez  
[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)  
<http://proyectos-fie-tk>

## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital


```
Port(  clk    : in bit;  
      Clear   : in bit;  
      q       : out integer range 0 to 15);  
end conta2;
```

```
ARCHITECTURE ALGORIT2 of conta2 IS  
BEGIN  
  PROCESS(clk)  
    VARIABLE cnt      :INTEGER RANGE 0 TO 15;  
  BEGIN  
    IF clk='1' THEN  
      IF clear ='0' THEN  
        Cnt:=0;  
      ELSE  
        Cnt:=cnt+1;  
      END IF;  
    END IF;  
    Q <=cnt;  
  END PROCESS;  
END ALGORIT2
```

 **Para la simulacion hacemos el cambio:**

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***  
      clk<=not clk after 0.5 ms;  
      clear<='0','1' after 12 ms , '0' after 17 ms;
```

```
tb : PROCESS  
BEGIN  
  wait; -- will wait forever  
END PROCESS;  
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```



**3.1.- Indique que que diferencias encontró entre las simulaciones de conta1 y conta2**

Elver Yoel Ocmin Grandez  
[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)  
<http://proyectos-fie-tk>

## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

una vez que acaba la simulacion notamos que los valores finales en ambos son:

Para conta1 -> 5

Para conta2 -> 0

Es decir que si para conta1 ingresamos un '1' en enable, deja de contar, pero hasta que enable sea '0'; y esto no sucede con cont2, donde cuando ingresamos clear = '1', borra nuestro contador

### 4. Implementar un contador modulo 16 con control de cuenta up/down.

#### Preg4.vhd

entity preg4 is

Port (CONTROL,CLK:in bit;

CUENTA:out integer range 0 to 15);

end preg4;

architecture contador\_UP\_DOWN of preg4 is

begin

PRocess(clk)

variable cnt:integer range 0 to 15;

begin

if (clk='1') then

if control='0' then

if cnt=15 then

cnt:=0;

else

cnt:= cnt +1;

end if;

else

if cnt=0 then

cnt:=15;

else

cnt:= cnt -1;

end if;

end if;

end if;

cuenta<=cnt;

end process;

end contador\_UP\_DOWN;


Para la simulacion usamos el test\_wave\_form para crear las señales de los datos y el resultado en el MODELSIM fue:

Elver Yoel Ocmin Grandez

[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)

<http://proyectos-fie-tk>
 
## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital



### 5. Implementar un contador modulo 16 con carga de adatos externa

#### Preg5.vhd

entity preg5 is

Port ( Clk,LD: in bit;

DATO:in integer range 0 to 15;

Sum:out integer range 0 to 15);

end preg5;

architecture carga of preg5 is

begin

process

variable cnt:integer range 0 to 15;

begin

wait until clk='1';

if LD='0' then

if cnt=15 then

cnt:=0;

else

cnt:=cnt+1;

end if;

else

cnt:=DATO;


end if;

sum<=cnt;

end process;

end carga

 Para simular usamos el test\_wave\_form para general las señales de los datos y el resultado en el MODELSIM fue:



### 6.-Simular el siguiente registro entrada paralela/salida paralela

Elver Yoel Ocmin Grandez

[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)

<http://proyectos-fie-tk>




## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

### Preg6.vhd

```
entity pipo is
  Port (d      :in bit_vector(7 downto 0);
        clk    :in bit;
        q      :out bit_vector(7 downto 0)
        );
end pipo;
architecture algoritmo of pipo is
begin
  process
  begin
    wait until clk='1';
    q <= d;
  end process;
end algoritmo;
```

***Nota:deben cargarse como minimo 10 datos.***

 **Creamos las señales en el Test\_Wave\_Form y los resultados en el MODELSIM fue**



**7.- Implementar el siguiente código VHDL y explique como funcionan las entradas de CLEAR (clr) y PRESET(pre)**

### preg7.vhd


```
entity registro is
  Port (d,clk,clr,pre :in bit;
        q             :out bit
        );
end registro;

architecture algoritmo of registro is
begin
  process(clk,clr,pre)
  begin
    if clr='1' then
      q<='0';
    end if;
  end process;
end algoritmo;
```

Elver Yoel Ocmin Grandez  
[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)  
<http://proyectos-fie-tk>
 
## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

```
        elsif pre='1' then
            q<='1';
        elsif clk='1' then
            q<=d;
        end if;
    end process;
end algoritmo;
```



### 8.- implementar un decodificador a 7 segmentos para un diplay de ánodo común utilizando la sentencia CASE

#### preg8.vhd

```
entity decoder is
    port(data : in bit_vector(3 downto 0);
          sal : out bit_vector(6 downto 0));
end decoder;
architecture a7segmt of decoder is
begin
    conv: process (data)
    begin
        case data is
            when "0000" => SAL <= "1111110";--// 0
            when "0001" => SAL <= "1100000";--// 1
            when "0010" => SAL <= "1011011";--// 2
            when "0011" => SAL <= "1110011";--// 3
            when "0100" => SAL <= "1100101";--// 4
            when "0101" => SAL <= "0110111";--// 5
            when "0110" => SAL <= "0111111";--// 6
            when "0111" => SAL <= "1100010";--// 7
            when "1000" => SAL <= "1111111";--// 8
            when "1001" => SAL <= "1110111";--// 9
            when "1010" => SAL <= "1000000";--// A
            when "1011" => SAL <= "0111111";--// B
            when "1100" => SAL <= "1100010";--// C
            when "1101" => SAL <= "1111111";--// D
```

Elver Yoel Ocmin Grandez  
[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)  
<http://proyectos-fie-tk>

## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

```
when "1110" => SAL <= "1110111";--// E
when "1111" => SAL <= "1100010";--// F
end case;
end process conv;
end a7segt;
```

La simulacion de este problema no es posible verse mediante señales, pero



podemos comprobar que su sintaxis es la correcta

9.-Escriba el codigo VHDL para implementar un contador:0,1,2,3,4,0,1,2,3,4,0,1,...

preg9.vhd

```
entity de0_4 is
  Port (clk :in bit;
        sal :out integer range 0 to 4
        );
end de0_4;
architecture contador of de0_4 is
begin
  process
    variable cnt: integer range 0 to 4;
  begin
    wait until clk='1';
    if cnt=4 then
      cnt:=0;
    else
      cnt:=cnt+1;
    end if;
    sal<=cnt;
  end process;
end contador;
```

end contador;

Para la simulacion en el test\_beach hacemos agregamos

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
  clk<=not clk after 0.5 ms;
tb : PROCESS
BEGIN
  wait; -- will wait forever
END PROCESS;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
```

Elver Yoel Ocmin Grandez  
[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)  
<http://proyectos-fie-tk>

## Informe Final Laboratorio 2 :Diseño Digital

El resultado en el MODELSIM fue:



10.- Escriba el código en VHDL para implementar un circuito que realice la multiplicación de 2 números de 4 bits c/u utilizando el método de sumas sucesivas.

Preg10.vhd

entity multiplicador is

Port (A,B:in integer range 0 to 15;

mul:out integer range 0 to 255

);

end multiplicador;

architecture sumas\_sucesivas of multiplicador is

begin

Process(A,B)

Variable cnt:integer range 0 to 255;

variable b2: integer range 0 to 15 :=B;

Begin

cnt:=0;

For i in 0 to 15 loop

if B>i then

cnt:=cnt+A;

end if;

end loop;

mul<=cnt;

end process;

end sumas\_sucesivas;

Para la simulacion:

Use el Test Bench Waveform para crear las señales y el resultado en el ModelSim fue el siguiente ( el orden fue: A, B, mul)

A	B	mul
12	0	0
1	15	77
12	0	169
		54
		45
		9
		180
		90
		39

Elver Yoel Ocmin Grandez

[yoelocmin@hotmail.com](mailto:yoelocmin@hotmail.com)

<http://proyectos-fie-tk>